



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR JV

ALUNOS:

JASMIM SABINI - 2023010360

VINÍCIUS MARTINS - 2023001156

**Março de 2024
Boa Vista - Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR JV

**Dezembro de 2024
Boa Vista - Roraima**

Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador de 8 bits baseado na arquitetura mips monociclo. O projeto foi feito para a apresentação da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores visando obtenção de nota parcial do semestre. No processador haverá um total de 8 instruções e 4 registradores.

Conteúdo

1 Especificação	5
1.1 Plataforma de desenvolvimento	5
1.2 Conjunto de instruções	6
1.3 Descrição do Hardware	7
1.3.1 ALU ou ULA	7
1.3.2 Unidade de Controle	8
1.3.3 Memória RAM	9
1.3.4 Memória ROM	10
1.3.5 Somador	11
1.3.6 Subtrator	11
1.3.7 Multiplexador ALUSrc	12
1.3.8 Multiplexador MemToReg	13
1.3.9 PC	13
1.3.10 Banco de Registradores	14
1.3.11 Decodificador de Instruções	15
1.3.12 Extensor de Sinal	16
1.4 Datapath	17
2 Simulações e Testes	19
Momento 2: "00100110" (adicional de +2 para r1)	20
Momento 3: "01010001" (adicionar: $r0 = r0 + r1 = 2 + 2 = 4$)	20
Momento 4: "01010001" (adicionar: $r0 = r0 + r1 = 4 + 2 = 6$)	21
Momento 5: "01100001" (sub: $r0 = r0 - r1 = 6 - 2 = 4$)	21
Momento 6: "00110010" (subi: $r0 = r0 - 2 = 4 - 2 = 2$)	21
Momento 7: "01111000" (beq: compara r0 e r1, salto para 1000)	22
Momento 8: "00000000" (Instrução N 0111, o beq deve pular para 1000)	22
Momento 9: "01000000" (Salte para 0000, início do loop)	22
3 Considerações finais	23

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador JV, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador JV foi utilizado a IDE: Quartus Prime

Flow Status	Successful - Mon Aug 27 17:33:50 2012
Quartus II Version	9.0 Build 184 04/29/2009 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	Quantum
Top-level Entity Name	Quantum_Pro
Family	Cyclone III
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	3,123 / 15,408 (20 %)
Total combinational functions	2,148 / 15,408 (14 %)
Dedicated logic registers	2,137 / 15,408 (14 %)
Total registers	2137
Total pins	188 / 347 (54 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 516,096 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	1 / 112 (< 1 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)
Device	EP3C16F484C6
Timing Models	Final

Figura 1 - Especificações no Quartus

1.2 Conjunto de instruções

O processador JV possui 4 registradores: R0, R1, R2 e R3. Assim como 8 tipos de instruções, Instruções do R, I e J que seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **RegDst:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **RegSrc-Offset:** o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Este formato aborda instruções de Load (exceto *load Immediately*), Store e instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo da Instrução	RegDest	Reg Src-Offset
-------------------	---------	----------------

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcode	Reg2	Reg1

Visão geral das instruções do Processador JV:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total ($Bit0e1^{NumeroTotaldeBitsdoOpcode} : 2^4 = 16$) de 16 **Opcodes possíveis (0-15)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador JV.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0101	ADD	R	Soma	add \$R0, \$R1 ,ou seja, \$R0 := \$R0+\$R1
0110	SUB	R	Subtração	sub \$R0, \$R1 ,ou seja, \$R0 := \$R0 - \$R1
0010	ADDI	R	Soma Imediata	addi \$R0, immediate, ou seja, \$R0 := \$R0 + immediate

0011	SUBI	R	Subtração Imediata	subi \$R0, immediate, ou seja, \$R0 := \$R0 - immediate
0001	LW	I	Load Word	lw \$R0 memória(00), ou seja: \$R0 := valor (\$R0) + memória(00)
1000	SW	I	Store Word	sw \$R0 memória(00), ou seja: memória(00) := \$R0
0111	BEQ	I	Desvio Condicional	beq endereço, ou seja: if(\$R0 == \$R1)
0100	JUMP	J	Desvio Incondiciona	jump endereço(0000)

1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador JK, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.


1.3.1 ALU ou ULA

O componente ALU (Unidade Lógica e Aritmética) é responsável por executar operações matemáticas e lógicas fundamentais dentro de um processador. Ele recebe dois operandos de 8 bits (A e B) e um código de operação de 4 bits (ALUOp) que determina a operação a ser realizada. Além disso, há uma entrada CIN para carry in e três saídas: S (resultado da operação), COUT (carry out ou borrow) e ZeroFlag (ativado quando o resultado é zero).

A ALU utiliza dois componentes auxiliares: um somador de 8 bits e um subtrator de 8 bits. Dependendo do valor de ALUOp, a ALU seleciona a operação correspondente. Algumas das principais operações são:

- 0101 (ADD): realiza a soma dos operandos, atualizando S com o resultado e COUT com o carry gerado.
- 0110 (SUB): realiza a subtração, ativando ZeroFlag se o resultado for zero, útil para operações de salto condicional (BEQ).
- 0010 (ADDI) e 0011 (SUBI): somam ou subtraem um valor imediato.
- 0100 (Salto Incondicional): força ZeroFlag para '1', garantindo que um salto ocorra.

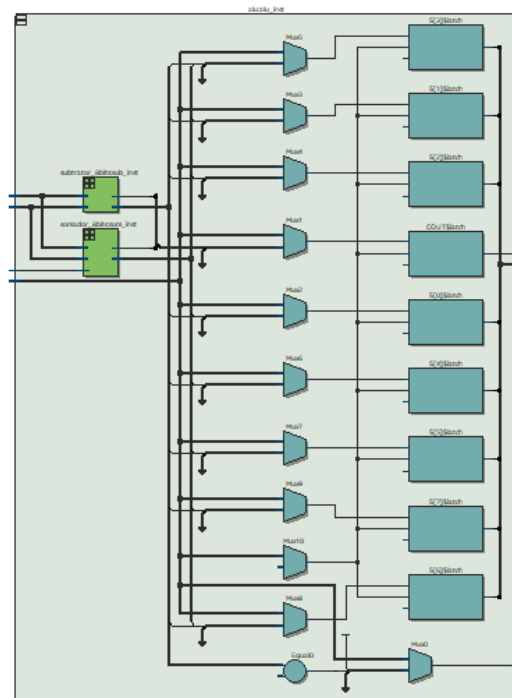Caso o código de operação não corresponda a nenhuma das instruções especificadas, a ALU retorna zero em todas as saídas.



1.3.2 Unidade de Controle

O componente Control tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode. Esse controle é feito através das flags de saída abaixo:


- **RegWrite:** Habilita ou desabilita a escrita em um registrador.
- **MemWrite:** Habilita ou desabilita a escrita na memória (RAM).
- **MemRead:** Habilita ou desabilita a leitura da memória.
- **MemToReg:** Define a origem do valor a ser escrito no registrador.
- **Branch:** Ativa ou desativa o salto condicional.
- **ALUSrc:** Controla qual será o operando B da ALU.
- **ALUOp:** Define a operação a ser realizada pela ALU.
-

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.

Comando	RegWrite	MemWrite	MemRead	MemToReg	Branch	ALUSrc	ALUOp
add	1	0	0	0	0	0	0101
sub	1	0	0	0	0	0	0110
addi	1	0	0	0	0	1	0010

subi	1	0	0	0	0	1	0011
lw	1	0	1	1	0	1	0101
sw	0	1	0	0	0	1	0101
beq	0	0	0	0	1	0	0110
jump	0	0	0	0	1	0	0100

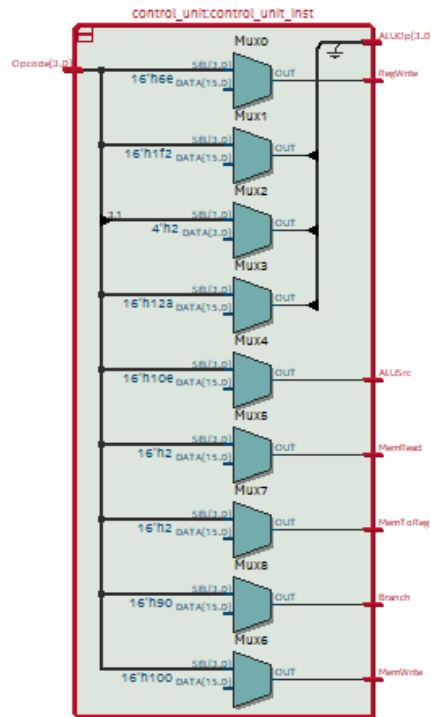

1.3.3 Memória RAM

O componente RAM é responsável pelo armazenamento temporário de dados em uma memória de 8 bits, permitindo operações de leitura e escrita. Ele utiliza um clock para sincronizar as operações e garantir que os dados sejam acessados no momento correto.


As entradas do componente incluem:

- CLK: sinal de clock que controla as operações de leitura e escrita;
- MemRead e MemWrite: sinais que indicam, respectivamente, se a memória deve ser lida ou escrita;
- AddrRAM: endereço de 8 bits que indica a posição na memória onde a operação será realizada;
- WriteDataRAM: dado de 8 bits que será armazenado na memória quando a escrita estiver habilitada.

A saída do componente é:

- ReadData: dado de 8 bits recuperado da memória quando a leitura é ativada.

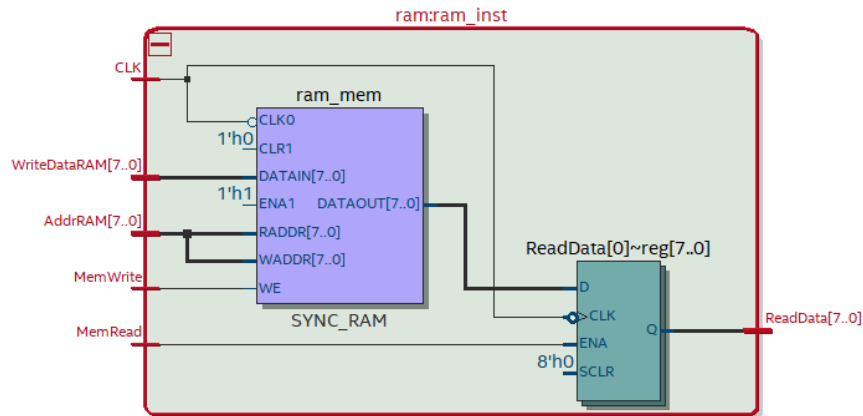A memória é implementada como um array de 256 posições, onde cada posição pode armazenar um valor de 8 bits. Durante a borda de descida do clock, se o sinal MemWrite estiver ativo, o dado fornecido na entrada WriteDataRAM será armazenado no endereço especificado. Da mesma forma, se o sinal MemRead estiver ativo, o dado armazenado na posição indicada será enviado para a saída ReadData.




1.3.4 Memória ROM

O componente ROM representa uma memória somente leitura que armazena um conjunto fixo de instruções. Essa memória é essencial para armazenar programas ou dados pré-definidos que não podem ser modificados durante a execução.

As entradas e saídas do componente são:

- Addr: entrada de 4 bits que representa o endereço da instrução a ser lida, geralmente fornecido pelo contador de programa (PC);
- Data: saída de 8 bits que contém a instrução armazenada no endereço fornecido.

A ROM é implementada como um array de 16 posições, onde cada posição armazena uma instrução de 8 bits. Quando um endereço é recebido, a instrução correspondente é buscada e disponibilizada na saída Data. O conteúdo da ROM inclui um pequeno programa de teste com operações como adição, subtração e desvio, demonstrando seu uso no controle do fluxo de execução de um processador. Os espaços não utilizados são preenchidos com instruções NOP (00000000), que não realizam operações.

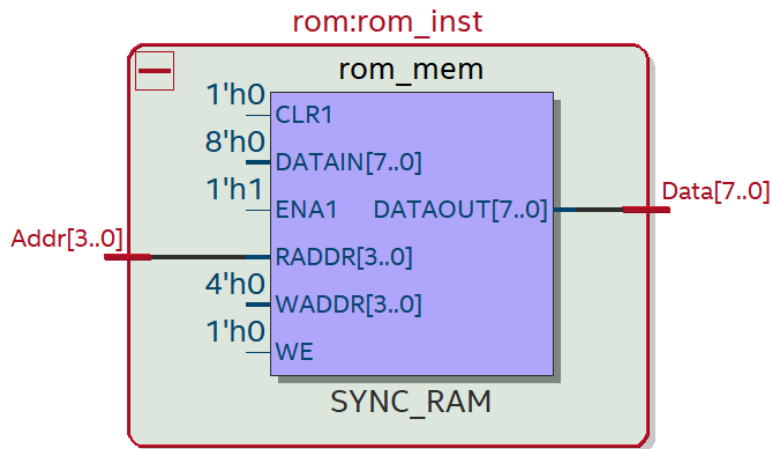

1.3.5 Somador


O componente somador_8bits tem a função de realizar a soma de dois valores de 8 bits.

As entradas do componente são:

- A e B: dois valores de 8 bits que serão somados;
- CIN: um bit que representa o carry de entrada.

As saídas do componente são:

 - S: um valor de 8 bits que contém o resultado da soma;
- COUT: um bit que indica o carry de saída.



1.3.6 Subtrator


O componente subtrator_8bits tem a função de realizar a subtração entre dois valores de 8 bits.

As entradas do componente são:

- A e B: dois valores de 8 bits, onde B será subtraído de A.


As saídas do componente são:

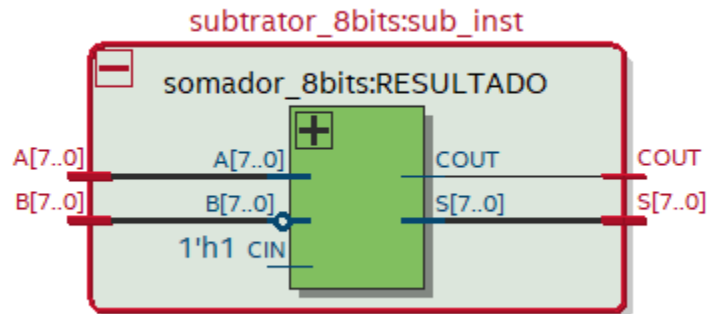- S: um valor de 8 bits que contém o resultado da subtração;
- COUT: um bit que indica o carry de saída.



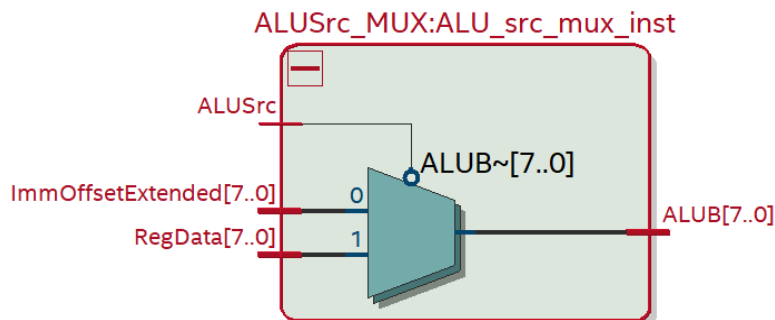
1.3.7 Multiplexador ALUSrc

O ALUSrc_MUX é um multiplexador responsável por determinar a entrada B da ALU, que pode vir de um registrador ou de um valor imediato estendido, dependendo da operação. Para operações como ADD e SUB, a entrada B vem de um registrador. Já para instruções como ADDI, SUBI, LOAD e STORE, a entrada B é um valor imediato estendido, que é manipulado pela ALU. Esse multiplexador garante que a ALU receba a fonte correta de dados para realizar a operação necessária, oferecendo flexibilidade nas operações aritméticas e lógicas.



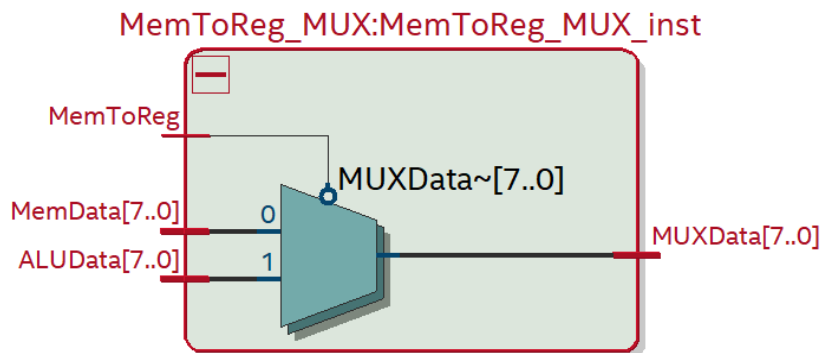1.3.8 Multiplexador MemToReg

O MemToReg_MUX é um multiplexador que decide a origem do valor a ser escrito em um registrador. Se a operação for de LOAD, o valor vem da memória. Para outras operações, como ADD, ADDI, SUB e SUBI, o valor vem da ALU. Esse multiplexador garante que o registrador receba o dado correto, seja ele proveniente da memória ou do resultado de uma operação aritmética ou lógica.




1.3.9 PC

O componente `program_counter` (PC) é responsável por controlar o endereço da instrução a ser executada em um processador, gerenciando o fluxo do programa. Ele recebe um clock (CLK) para determinar quando atualizar o valor do contador de programa, um reset para reiniciar seu valor, e um sinal de Branch para indicar se deve ocorrer um salto condicional baseado na ZeroFlag, que é ativada quando o resultado da ALU é zero.

O `program_counter` possui um registrador interno (PCReg) que armazena o endereço atual da instrução. Quando o reset é acionado, o PCReg é reiniciado para "0000". Caso contrário, em cada ciclo de clock, o PC é atualizado. Se o sinal de Branch estiver ativo e a ZeroFlag for igual a '1', o contador de programa será atualizado com o BranchAddr, que contém o endereço absoluto para o salto (geralmente usado em instruções do tipo BEQ). Caso contrário, o PC simplesmente é incrementado em 1 para apontar para a próxima instrução.

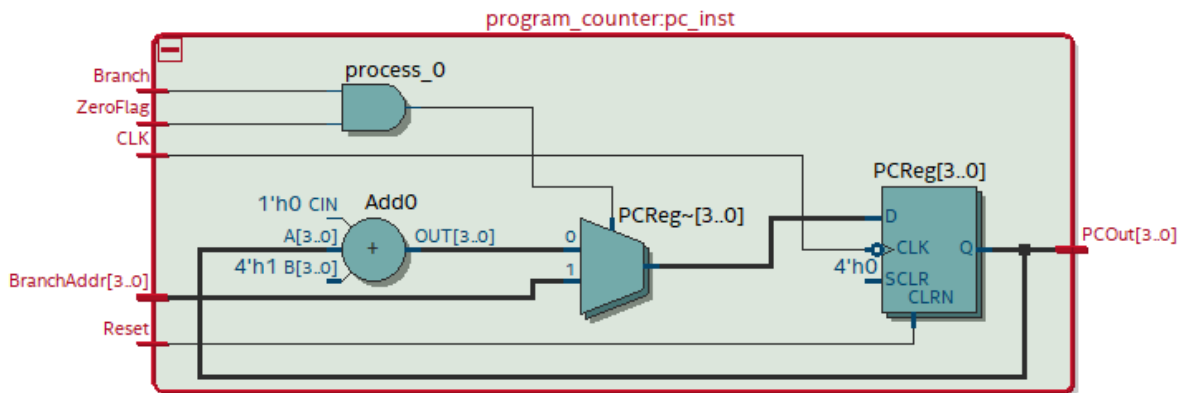Por fim, o valor de PCReg é disponibilizado na saída PCOut, que reflete o endereço atual da instrução que está sendo executada ou que será executada.




1.3.10 Banco de Registradores

O componente `register_file` representa um banco de registradores de 8 bits, contendo quatro registradores nomeados de R0 a R3. Ele permite a leitura e escrita de dados em registradores específicos, sendo controlado pelo clock (CLK) e pelo sinal de escrita (RegWrite).

Na operação de escrita, quando o clock detecta uma borda de subida (`rising_edge(CLK)`) e `RegWrite` está ativo ('1'), o valor de `WriteDataReg` é armazenado no registrador especificado por `WriteReg`.

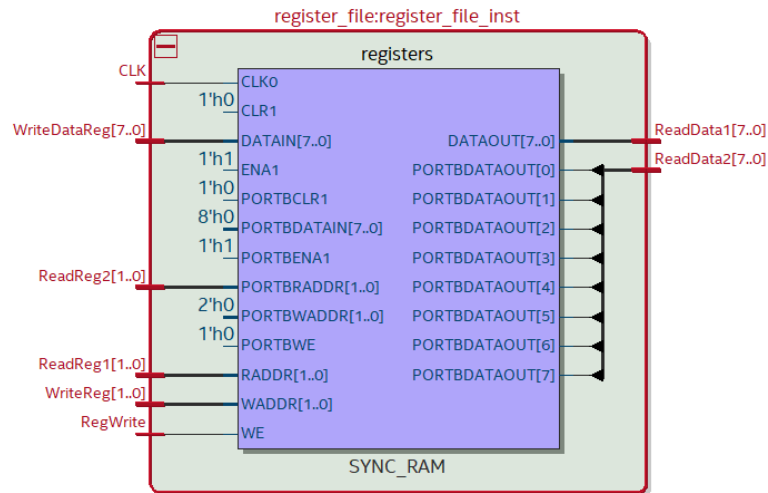A leitura ocorre de forma assíncrona, ou seja, os valores dos registradores são recuperados imediatamente quando `ReadReg1` ou `ReadReg2` são alterados. Os dados lidos são disponibilizados nas saídas `ReadData1` e `ReadData2`. Caso os registradores de leitura estejam em um estado indefinido (UU), o componente retorna 00000000.




1.3.11 Decodificador de Instruções

O componente `instruction_decoder` é responsável por decodificar instruções de 8 bits, extraindo os campos necessários para execução no processador. Ele separa a instrução em diferentes partes, incluindo o código de operação (Opcode), os registradores de destino (RegDst) e origem (RegSrc), valores imediatos ou deslocamentos (ImmOffset) e endereços de salto (BranchAddr).

Se a instrução for um BEQ (branch if equal), os últimos 4 bits representam um endereço absoluto de salto, enquanto os registradores de destino e origem são fixos. Já no caso de um Jump, o campo de endereço também é extraído, mas os registradores não são utilizados, pois a ALU apenas ativa a flag de zero para indicar o salto.

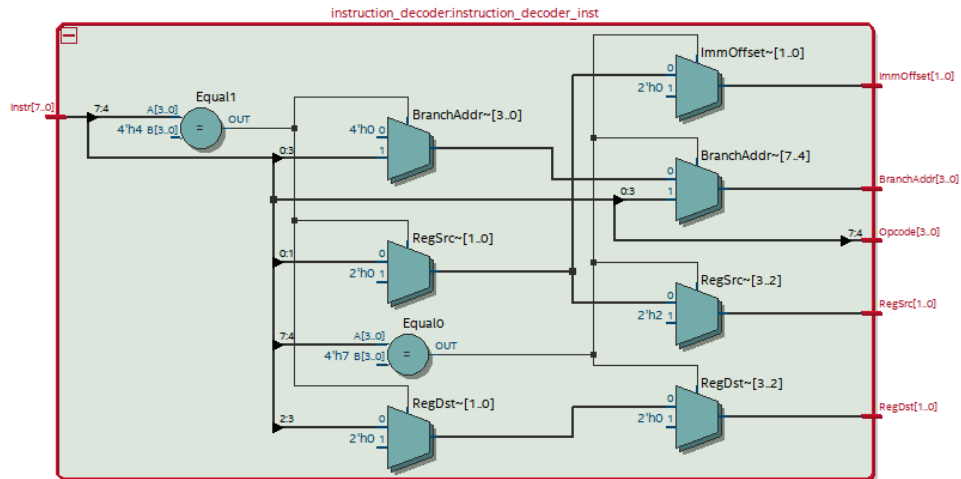Para outras operações, o decodificador segue um formato padrão, onde os bits são divididos entre Opcode (4 bits), RegDst (2 bits) e RegSrc/ImmOffset (2 bits). Dessa forma, o processador pode interpretar corretamente os diferentes tipos de instruções.




1.3.12 Extensor de Sinal

O componente extensor2x8 tem como objetivo expandir um vetor de 2 bits (A) para um vetor de 8 bits (S), mantendo os dois bits mais significativos de A nas duas posições correspondentes de S e preenchendo o restante com zeros.


A entrada A é um vetor de 2 bits, e a saída S é um vetor de 8 bits. No processo de expansão, os seis bits mais significativos de S (de S(7) a S(2)) são definidos como '0', enquanto os dois bits menos significativos de S (S(1) e S(0)) recebem os valores correspondentes de A.


extensor2x8:extensor2x8_inst

 

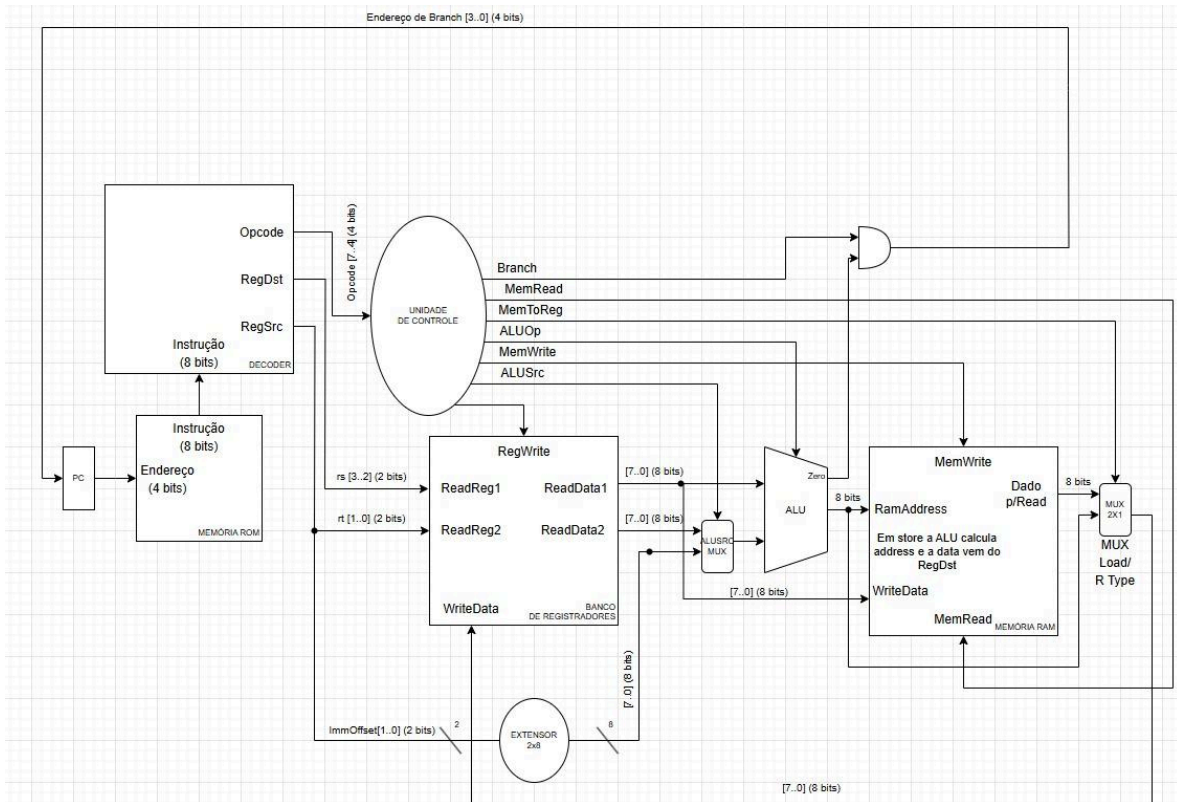1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e adicionando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.



 

Descrição do Teste:

Momento 1: "00100010" (addi de +2 para r0)

Intervalo: 0 a 10 ns

Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.

- Opcode: 0010
- Registrador Destino: 00 (r0)
- Imediato: 10 (2)
- ReadData 1 (r0): 00000000
- ALUResult (borda baixa): 00000010

Na borda alta, o valor lido em ReadData 1 (r0) é atualizado para 2, pegando o ALUResult da borda baixa como resultado a ser escrito. Comentário: Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lido e decodificado.

Comentário :

Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lido e decodificado.

Momento 2: "00100110" (adicional de +2 para r1)

- Intervalo : 11 a 20 minutos
- Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.
 - Código de operação : 0010
 - Registrador Destino : 01 (r1)
 - Imediato : 10 (2)
 - Dados de leitura 1 (r1) : 00000000
 - ALUResult (borda baixa) : 00000010
- Na borda alta, o valor lido em ReadData 1(r1) é atualizado para 2, pegando o ALUResult da borda baixa como resultado a ser escrito.

Momento 3: "01010001" (adicionar: $r0 = r0 + r1 = 2 + 2 = 4$)

- Intervalo : 21 a 30 minutos
- Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.
 - Código de operação : 0101
 - Registrador Destino : 00 (r0)
 - Registrador Origem : 01 (r1)
 - Dados de leitura 1 (r0) : 00000010

- Dados de leitura 2 (r1) : 00000010
- ALUResult (borda baixa) : 00000100
- Na borda alta, o valor lido em ReadData 1(r0) é atualizado para 4, pegando o ALUResult da borda baixa como resultado a ser escrito.

Momento 4: "01010001" (adicionar: $r0 = r0 + r1 = 4 + 2 = 6$)

- Intervalo : 31 a 40 minutos
- Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.
 - Código de operação : 0101
 - Registrador Destino : 00 (r0)
 - Registrador Origem : 01 (r1)
 - Dados de leitura 1 (r0) : 00000100
 - Dados de leitura 2 (r1) : 00000010
 - ALUResult (borda baixa) : 00000110
- Na borda alta, o valor lido em ReadData 1(r0) é atualizado para 6, pegando o ALUResult da borda baixa como resultado a ser escrito.

Momento 5: "01100001" (sub: $r0 = r0 - r1 = 6 - 2 = 4$)

- Intervalo : 41 a 50 ns
- Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.
 - Código de operação : 0110
 - Registrador Destino : 00 (r0)
 - Registrador Origem : 01 (r1)
 - Dados de leitura 1 (r0) : 00000110
 - Dados de leitura 2 (r1) : 00000010
 - ALUResult (borda baixa) : 00000100
- Na borda alta, o valor lido em ReadData 1(r0) é atualizado para 4, pegando o ALUResult da borda baixa como resultado a ser escrito.

Momento 6: "00110010" (subi: $r0 = r0 - 2 = 4 - 2 = 2$)

- Intervalo : 51 a 60 ns
- Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.
 - Código de operação : 0011
 - Registrador Destino : 00 (r0)
 - Dados de leitura 1 (r0) : 00000100
 - Dados de leitura 2 (r1) : 00000010

- ALUResult (borda baixa) : 00000010
- Na borda alta, o valor lido em ReadData 1(r0) é atualizado para 2, pegando o ALUResult da borda baixa como resultado a ser escrito.

Momento 7: "01111000" (beq: compara r0 e r1, salto para 1000)

- Intervalo : 61 a 70 segundos
- Na borda baixa, o PC recebe o endereço da instrução a ser lida e decodificada.
 - Código de operação : 0111
 - Endereço da agência : 1000
 - Filial : 1
 - ZeroFlag : 1 (A subtração na ALU deu zero)
 - ALUResult (borda baixa) : 00000000
- Ocorre beq, pois a ZeroFlag está ativado, fazendo o salto para o endereço 1000.

Momento 8: "00000000" (Instrução N 0111, o beq deve pular para 1000)

- Intervalo : 71 a 80 ns
- A instrução foi devidamente pulada graças ao BEQ.

Comentário :

A instrução foi legalmente pulada graças ao BEQ.

Momento 9: "01000000" (Salte para 0000, início do loop)

- Intervalo : 81 a 90 segundos
 - Código de operação : 0100
 - Endereço de Jump : 0000
 - Filial : 1
 - ZeroFlag : 1 (Não depende de subtrações)
 - ALUResult (borda baixa) : U (A ALU não realiza cálculo em casos de Jump, apenas ativa a ZeroFlag se o salto ocorre)

Comentário :

A ALU não realiza nenhum cálculo em casos de Jump, apenas ativa o ZeroFlag e o salto ocorre.

3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado JV, detalhando sua arquitetura, conjunto de instruções e funcionamento dos principais componentes. Através da especificação em VHDL, foi possível validar seu comportamento e compreender melhor o fluxo de execução das operações. O desenvolvimento desse processador contribui para o aprendizado sobre Arquitetura e Organização de Computadores.

Além disso, a implementação permitiu explorar técnicas de controle e processamento de dados, como a interação entre registradores, memória e a unidade de controle. A simulação dos componentes e a análise dos sinais de controle demonstraram a importância de cada módulo na execução eficiente das instruções. Infelizmente, devido a problemas de inicialização de variáveis (WriteDataRAM) (AddrRAM) e (ReadData (ram)), que nossa equipe não conseguiu corrigir mesmo com muito esforço, não conseguimos fazer a análise no caso de sw e lw. Portanto, as operações LOAD e STORE estão com problema e não podem ser exibidas no nosso processador. Vale dizer que individualmente, a RAM funciona, e o teste perfoma como esperado.

Dessa forma, o projeto do processador JV se mostrou uma experiência enriquecedora, proporcionando uma visão prática dos princípios que fundamentam os sistemas computacionais modernos.

Repositório:

https://github.com/vinimartinsufr/AOC_ViniciusMartins_JasmimSabini_UFRR2024_ProjetoFinal/tree/main